

3-7 电路可变换为:


对结点 1 列方程:

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right) u_1 = 3 + 4 - \frac{i_1}{2}$$

$$\Rightarrow u_1 = 35 - \frac{1}{2} i_1$$

对于  $20\Omega$  电阻, 有  $(i_1 - 4) \cdot 20 = -u_1$
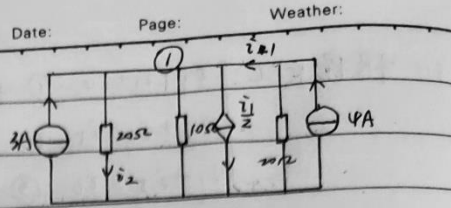
$$\Rightarrow i_1 = \frac{18}{7} = 2.57 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{10}{7} = 1.43 \text{ A}$$



3-11 将戴维南支路变换为诺顿支路可得:

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{8}\right) u_{n1} - \frac{1}{1} u_{n3} = 10 - 4 \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{2} u_{n2} = 4 - 2i_1 \\ -\frac{1}{1} u_{n1} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{1}\right) u_{n3} = 2i_1 - 10 \end{cases}$$


$$i_1 = (i_1 + 10) \cdot 1 = u_{n1} - u_{n3}$$

$$\Rightarrow u_{n1} = -\frac{14}{3} \text{ V}, \quad u_{n2} = -\frac{16}{3} \text{ V}, \quad u_{n3} = -\frac{7}{3} \text{ V}, \quad i_1 = -\frac{2}{3} \text{ A}$$

故经过参考结点的电流为  $\frac{u_{n1}}{8} + \frac{u_{n2}}{2} + \frac{u_{n3}}{4} = 0$ , 正确

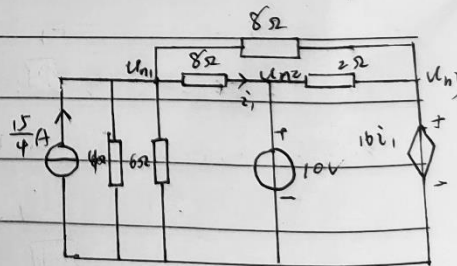3-14 变换电路并列结点方程:

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) u_{n1} - \frac{1}{8} u_{n2} - \frac{1}{8} u_{n3} = \frac{15}{4} \\ u_{n2} = 10 \\ u_{n3} = 16i_1 \\ u_{n1} - u_{n2} = 8i_1 \end{cases}$$



$$\Rightarrow i_1 = -0.5 \text{ A}, \quad u_{n1} = 6 \text{ V}, \quad u_{n2} = 10 \text{ V}, \quad u_{n3} = -8 \text{ V}$$

$$\text{经过参考结点电流为: } -\frac{15}{4} + \frac{u_{n1}}{4} + \frac{u_{n1}}{6} + i_1 - \frac{u_{n2} - u_{n1}}{2} + \frac{u_{n1} - u_{n3}}{8} + \frac{u_{n2} - u_{n1}}{2} = 0$$


3-28 3) 网孔方程得:

$$(6+12) i m_1 - 12 i m_2 = 144$$

$$-12i m_1 + (12+b)i m_2 - b i m_3 + 12i m_4 = 0$$

$$i_m = -4 \text{ A}$$
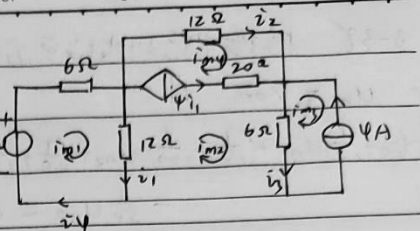
$$\dot{m}_2 - \dot{m}_0 = \varphi \dot{m}_1$$



代入  $i_{m1} - i_{m2} = i$ , 得:  $i_{m1} = 16A$ ,  $i_{m2} = 12A$ ,  $i_{m3} = -4A$ ,  $i_{m4} = -4A$

$$\Rightarrow \dot{v}_1 = \psi A, \dot{v}_2 = \dot{v}_m \varphi = -\psi A, \dot{v}_3 = \dot{v}_m z - \dot{v}_m z = 16 A, \dot{v}_\varphi = \dot{v}_m = 16 A$$

最佳选择网孔方程，因为 $i_m$ 可直接由电流源支路确定

3-30 列出网孔方程

$$(4+2)\hat{m}_1 - 2\hat{m}_2 = -6$$


$$i_{m2} = -\frac{13}{9} A$$

$$\underline{\vec{r}_{\text{mag}}} = -2\hat{i}m_1 - 4\hat{i}m_2 + (2+1+4)\hat{i}m_3 = -4\hat{i}m_3$$

$$\Rightarrow i_{m2} = -2A, i_{m2} = -\frac{13}{5}A, i_{m3} = -\frac{1}{5}A$$

$$\Rightarrow i_1 = i_{m3} = -3A, i_2 = -i_{m1} + i_{m2} = -1.25A$$
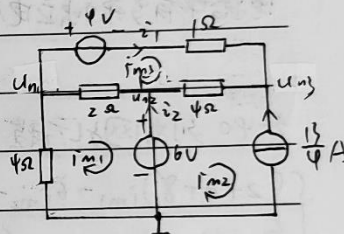
$$U_{n3} = U_{n2} - (i_{m2} - i_{m3}) \cdot \varphi = 7 \text{ V}$$




$$P_1 = i_1 u_1 = -12 \text{ W}, \quad P_2 = -u_2 i_2 = 7.5 \text{ W}, \quad P_3 = -u_3 i_3 = -22.75 \text{ W}$$

最佳选择为网孔方程, 因为可直接得到  $u_{R1}$  和  $i_{R2}$ , 且计算功率时易算出两个电压源支路的电流。

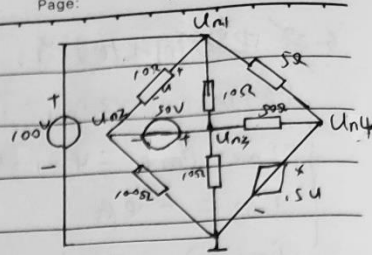3-38 根据电路列出结点方程:

$$\begin{cases} U_{n1} = 100 \\ -(\frac{1}{50} + \frac{1}{50})U_{n1} + (\frac{1}{50} + \frac{1}{50})U_{n2} + (\frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50})U_{n3} - \frac{1}{50}U_{n4} = 0 \\ -\frac{1}{5}U_{n1} - \frac{1}{50}U_{n3} + (\frac{1}{5} + \frac{1}{50})U_{n4} = 0 \end{cases}$$



代入  $U_{n1} - U_{n2} = U$ ,  $U_{n4} = 1.5U$  可得:


$$U_{n3} - U_{n2} = 50$$

$$\Rightarrow U = \frac{800}{21} = 38.10 \text{ V}$$

电路中有三条独立电压源支路, 利于减少结点方程数, 且网孔太多

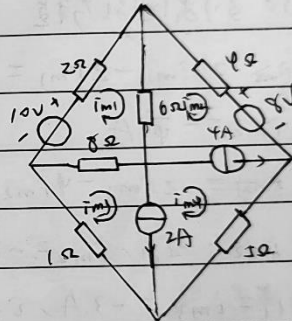3-40 列出网孔方程:

$$\begin{cases} (2+6+8)i_{m1} - 6i_{m2} - 8i_{m3} = 10 \\ -(8+6)i_{m1} + (4+6)i_{m2} + (8+1)i_{m3} + 5i_{m4} = -8 \\ i_{m4} - i_{m2} = 4 \\ i_{m3} - i_{m4} = 2 \end{cases}$$



$$\Rightarrow i_{m1} = \frac{61}{47} \text{ A}, i_{m2} = -\frac{125}{47} \text{ A}, i_{m3} = \frac{157}{47}, i_{m4} = \frac{63}{47}$$

$$\Rightarrow i_1 = i_{m1} = \frac{61}{47} = 1.30 \text{ A}, i_2 = i_{m2} = -\frac{125}{47} = -2.66 \text{ A}$$

$$i_3 = i_{m4} = 1.34 \text{ A}, i_4 = i_{m3} = 3.34 \text{ A}, i_5 = i_{m3} - i_{m1} = 2.04 \text{ A}$$

$$i_6 = i_{m2} - i_{m1} = -\frac{186}{47} = -3.96 \text{ A}$$

A+