

4-10 (1) i_s 单独作用时

$$30i_x + 20(1-i_x) \Rightarrow i_x = 0.4A$$

$$u_s \text{ 单独作用, } i_{x2} = -\frac{u_s}{20+30} = -0.6A$$


$$i_{s2} \text{ 单独作用, } i_{x3} = (2+i_{x3})/30 \Rightarrow i_{x3} = -1.2A$$

$$\Rightarrow i_x = i_{x1} + i_{x2} + i_{x3} = -1.4A$$

(2) 运用将诺顿支路化为戴维南支路简化电路

$$i_x = \frac{20-30-60}{50} = -1.4A$$

结果正确

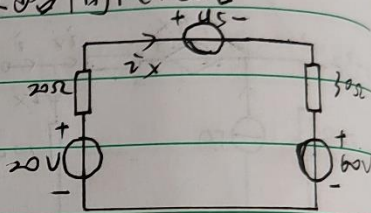

$$(3) \text{ 同 (2), } i_x = \frac{40-10-30}{50} = 0$$

4-15 根据叠加定理, 设 $i_x = A \cdot u_{s1} + B \cdot u_{s2} + C \cdot i_s$

可列方程组

$$\begin{cases} 2A + 4B + C = 5 \\ 3A + 2C = 4 \\ 4B + 2C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{10}{7} \\ B = \frac{4}{7} \\ C = -\frac{1}{7} \end{cases}$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{10}{7} u_{s1} + \frac{4}{7} u_{s2} - \frac{1}{7} i_s$$

$$(1) \text{ 代入得: } i_x = 10A$$

$$(2) i_x = 4A$$

$$(3) i_x = -1A$$


$$(4) i_x = \frac{10}{7} u_{s1} + \frac{4}{7} u_{s2} - \frac{1}{7} i_s$$

4-17 2A电流源两端电压为 $\frac{40}{2} = 20V$, 可用 20V电压源替代其并联支路

$$i_1 = 2 - \frac{20}{40} = 1.5A$$


$$\text{根据网孔法 } \frac{20}{3} i_1 + (i_5 + i_1) \cdot 5 = 0$$

$$\Rightarrow i_5 = -3.5A$$

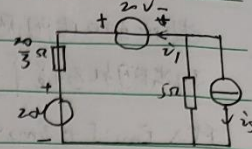

$$4-27 R_e = \frac{-10 + u_e}{1} = \frac{-20 + u_e}{0.5}$$
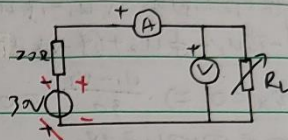
$$\Rightarrow u_e = 30V, R_e = 20\Omega$$



4-34 简化电路如图:


$$\text{根据戴维南定理: } i_{sc} = \frac{16}{10} = 1.6A$$

$$-10i_x = (i + i_x) \cdot 2 - 4i_x \Rightarrow i = -4i_x, u = -10i_x$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{u}{i} = \frac{-10i_x}{-4i_x} = 2.5\Omega, u_{eq} = 4V$$

$$(1) \left(\frac{u_{eq}}{R_{eq} + R_L} \right)^2 \cdot R_L = 1.5 \Rightarrow R_L = 1.5\Omega / \frac{25}{6}\Omega$$
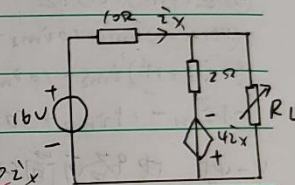
$$(2) P_{max} = \frac{u_{eq}^2}{4R_{eq}} = 1.6W, R_L = R_{eq} = 2.5\Omega$$



4-43 ① 应用叠加定理

115V电压源单独作用时, 列出网孔方程

$$\begin{cases} 35i_{m1} - 10i_{m2} - 5i_{m3} = 115 \\ 50i_2 - 10i_1 - 15i_3 = 0 \\ -5i_1 - 15i_2 + 50i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow i_{x1} = i_{m3} = 0.64A$$

230V电压源单独作用时, 同理可得: $i_{x2} = i_{m3} = -0.56A$

u_s 单独作用时, 同理: $i_{x3} = -\frac{u_s}{25}$

$$i_x = i_{x1} + i_{x2} + i_{x3} = 0 \Rightarrow u_s = 60V$$

② 应用戴维南定理

断开 30Ω 电阻两端, 令 $i_x = 0$, 则 $u_{oc} = 0$

$$\begin{cases} 15i_{m1} - 10i_{m2} = 230 + 115 \\ -10i_{m1} + 50i_{m2} = -230 - u_s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_{m1} = \frac{1495 - u_s}{165} \\ i_{m2} = \frac{-920 - u_s}{330} \end{cases}$$

$$\text{代入 } i_{m1} \cdot 5 + i_{m2} \cdot 15 = 0 \Rightarrow u_s = 10V$$

③ 应用节点方程

$$\begin{cases} (\frac{1}{5} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20})u_1 - \frac{1}{30}u_2 - \frac{1}{20}u_3 = \frac{115}{30} \\ (\frac{1}{30} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5})u_2 - \frac{1}{30}u_1 - \frac{1}{5}u_3 = -\frac{230}{10} \\ -\frac{1}{20}u_1 - \frac{1}{5}u_2 + (\frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30})u_3 = \frac{u_s}{30} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 11 - 66.6 + \frac{1}{30}u_s \\ u_2 = -69 + \frac{2}{3}u_s \\ u_3 = -69 + \frac{2}{3}u_s \end{cases}$$

$$i_x = 0 \Rightarrow \frac{u_1 - u_3}{30} = 0 \Rightarrow u_s = 10V$$

④ 应用网孔方程

$$\begin{cases} (5 + 10 + 20)i_{m1} - 10i_{m2} - 5i_{m3} = 115 + 230 \\ (10 + 15 + 5)i_{m2} - 10i_{m1} - 15i_{m3} = -u_s - 230 \\ -5i_{m1} - 15i_{m2} + 50i_{m3} = 0 \end{cases} \Rightarrow i_x = i_{m3} = 0 \Rightarrow u_s = 10V$$

$4-45$ 电路可简化为

根据节点方程: $(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4})u_{n1}$

$$= 3 + \frac{u_1}{4} - 4 \quad \text{--- ①}$$

$$u_{n1} = u_1 - 8 \quad \text{--- ②}, \quad i_x = \frac{u_{n1}}{R_x} \quad \text{--- ③}$$

$$\text{联立得: } i_x = \frac{2}{R_x + 2}$$

(1) 当 $R_x = 2\Omega$, $i_x = 0.5A$, 当 $R_x = 6\Omega$, $i_x = 0.25A$

(2) 根据戴维南定理:

$$i_{sc} = \frac{8}{2} = 4A, \quad u_{oc} = 2V$$

$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = 2\Omega$$

$$\text{当 } R_x = R_{eq} = 2\Omega, \quad P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = 0.5W$$

